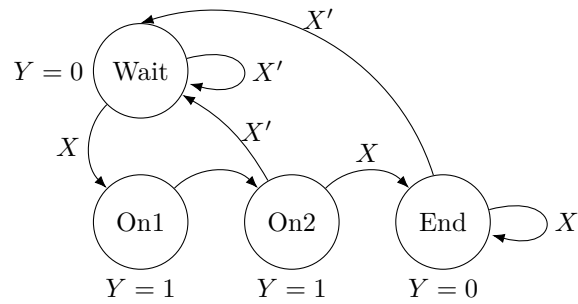


# VE270 Homework 7

Liu Yihao 515370910207


## Problem 1.

Inputs:  $X$ ; Outputs:  $Y$



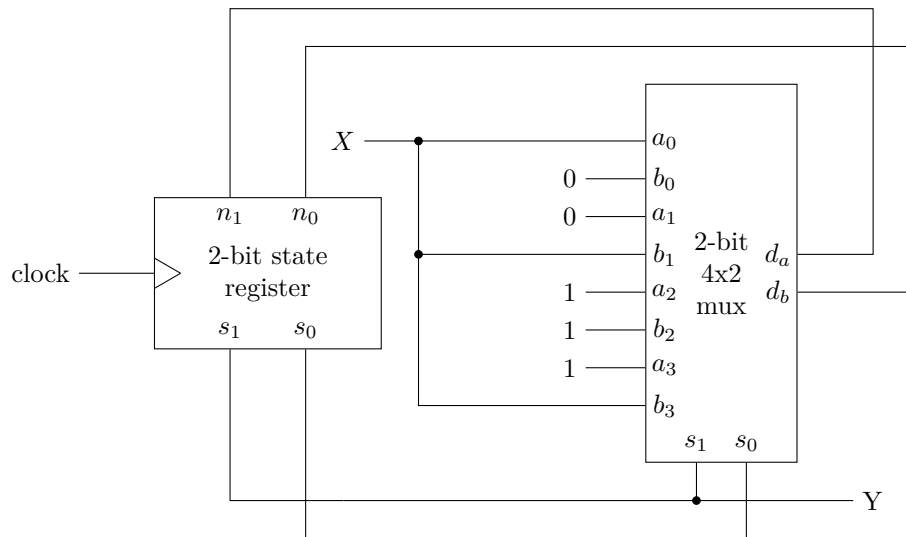
## Problem 2.


Encode the states ( $s_1s_0$ ): Wait: 00, On1: 10, On2: 11, End: 01.




### Problem 3.

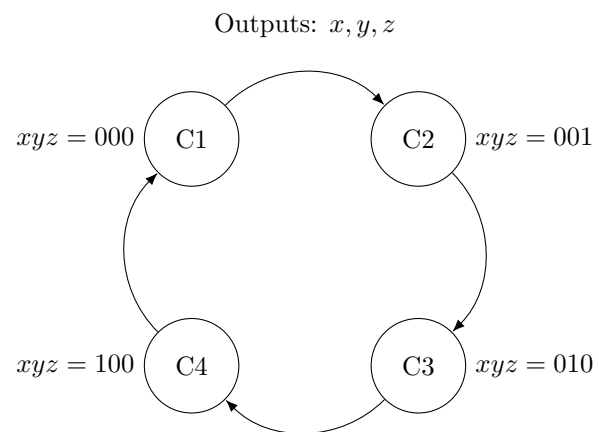

### Problem 4.

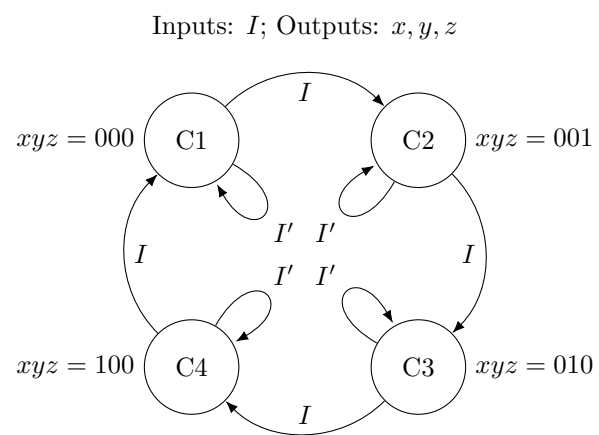

### Problem 5.

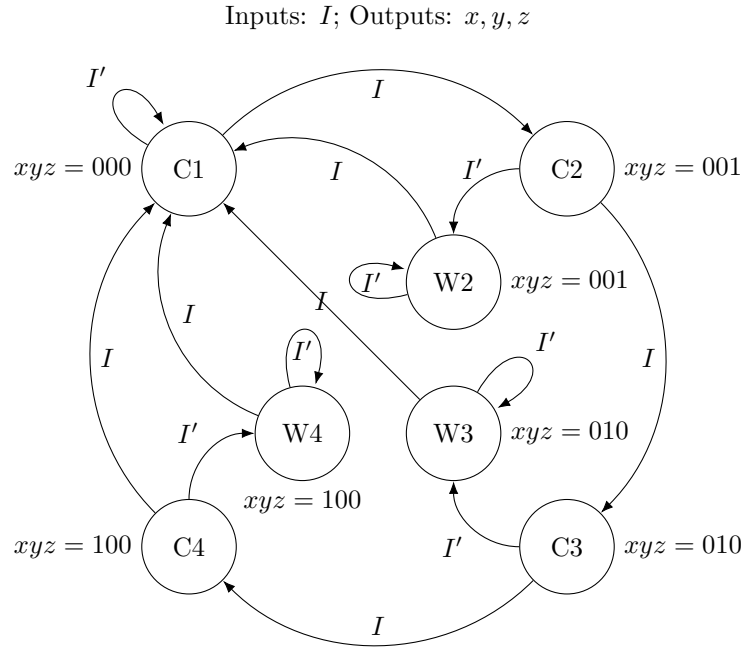

### Problem 6.

Encode the states ( $s_2 a_1 s_0$ ): C1: 000, C2: 001, W2: 010, C3: 011, W3: 100, C4: 101.  
The truth table is

$s_2$	$s_1$	$s_0$	$I$	$n_2$	$n_1$	$n_0$	$X$	$Y$	$Z$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	X	X	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X	X	X

The equations are

$$n_2 = s_1 s_0 + s_2 I'$$

$$n_1 = s_2' s_1' s_0 + s_1 s_0' I'$$


$$n_0 = s_2' s_1' I + s_2' s_0 I + s_2 s_0 I'$$

$$X = s_2 s_0$$

$$Y = s_1 s_0 + s_2 s_0'$$

$$Z = s_2' s_1' s_0 + s_1 s_0'$$

The schematics is

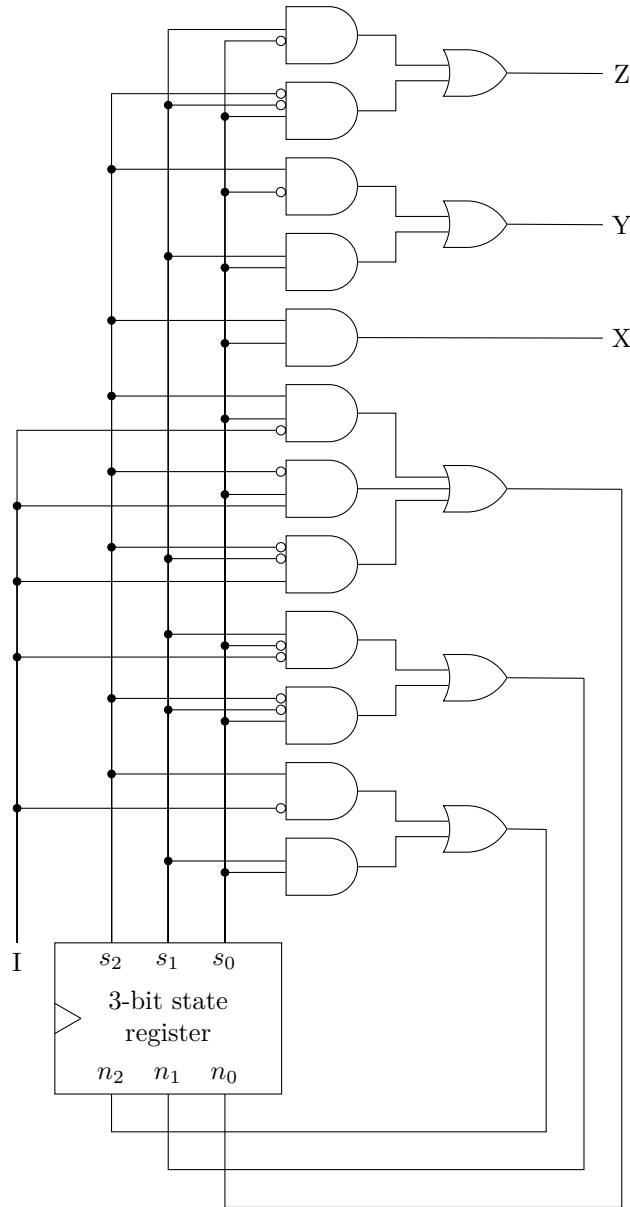

## Problem 7.

Inputs:  $B$ ; Outputs:  $s_1, s_0$

